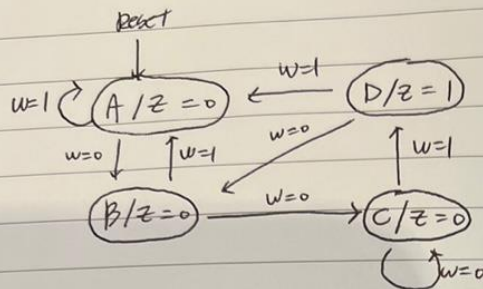


201810912 김연출

문제 3

'001' detector에 대하여.

1) Moore type state diagram.



2) Moore type state table.

present state	next state		output z
	w=0	w=1	
A	B	A	0
B	C	A	0
C	C	D	0
D	B	A	1

3) Moore type state assigned table

present state	next state		output z
	w=0	w=1	
A	$\begin{matrix} x_2 & y_1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} x_2 & y_1 \\ 0 & 1 \\ 00 \end{matrix}$	0
B	$\begin{matrix} 0 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & 0 \\ 00 \end{matrix}$	0
C	$\begin{matrix} 1 & 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & 0 \\ 11 \end{matrix}$	0
D	$\begin{matrix} 1 & 1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 & 1 \\ 00 \end{matrix}$	1

No.

4. D flip-flop.

$$Y_1 =$$

Y_1	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1

$$Y_2 =$$

Y_2	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	0	1

$$\begin{aligned}
 &= Y_2 Y_1' w' + Y_2 Y_1 w' + Y_2 Y_1' w \\
 &= w' (Y_2 Y_1' + Y_2 Y_1) + Y_2 Y_1' w \\
 &= w' (Y_2 \oplus Y_1)' + Y_2 Y_1' w \\
 &= Y_2' Y_1 w' + Y_2 Y_1'
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 z \rightarrow Y_2 \backslash Y_1 & \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} \\
 \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} & \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} = Y_1 Y_2
 \end{aligned}$$



(b) mealy type state table

present state	next state		output	
	$w=0$	$w=1$	$w=0$	$w=1$
A	B	A	0	0
B	C	A	0	0
C	B	A	0	1

(c) mealy type state diagram

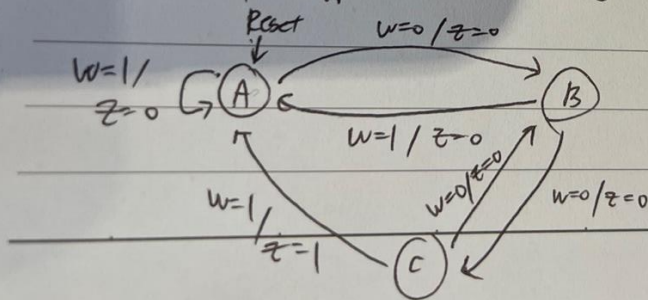

(7) mealy type state assigned table.

	present state		next state		output	
	Y_2	Y_1	$W=0$	$W=1$	Z	Z
A	0	0	01	00	0	0
B	0	1	10	00	0	0
C	1	0	01	00	0	1

(8) D. flip-flop circuit.

$$Y_2 = w \begin{array}{c|cccc} Y_2 Y_1 & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 0 & 0 & 1 & d & 0 \\ 1 & 0 & 0 & d & 0 \end{array} = Y_1 W'$$

$$Y_1 = w \begin{array}{c|cccc} Y_2 Y_1 & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 0 & 1 & 0 & d & 1 \\ 1 & 0 & 0 & d & 0 \end{array} = Y_1' W'$$

$$Z = w \begin{array}{c|cccc} Y_2 Y_1 & 00 & 01 & 11 & 10 \\ \hline 0 & 0 & 0 & d & 0 \\ 1 & 0 & 0 & d & 1 \end{array} = Y_2 W$$

